

**MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA  
RECHERCHE SCIENTIFIQUE  
INSTITUT SUPERIEUR DES ÉTUDES TECHNOLOGIQUES DE  
KAIROUAN**



**DÉPARTEMENT GÉNIE ÉLECTRIQUE**

**Mr. SAMIR ARFA**

**COURS SYSTEMES LOGIQUES : S1+S2  
GETC1**





## Avant propos

Ce cours correspond aux programmes de l'enseignement supérieur de la matière systèmes logiques du réseau des Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques (ISETs) pour les étudiants de la 1<sup>ère</sup> année tronc commun génie électrique (S1+ S2).

Ce document est structuré en six chapitres qui couvrent le programme officiel de la matière.

## Fiche matière

### FICHE MATIERE

Unité d'enseignement : **Traitement de données 1**Code UE : **1.4**ECUE n° 2 : **Systèmes logiques 1.**Code ECUE : **1.4.2**

Domaine de formation : Sciences appliquées et technologie	Mention : <b>GE</b>
Domaine et parcours : Licence appliquée <b>GE</b>	Spécialité
Parcours : <b>Tronc commun.</b>	Semestre <b>SI.</b>

Nombre d'heures/semestre	Coefficient	Crédits	Système d'évaluation
Cours intégré	TP		
<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1.5</b>
			<b>Continu</b>

#### OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT :

- Connaître les différentes structures de la logique combinatoire.

#### PRE - REQUIS :

Notions élémentaires de l'algèbre binaire.

#### Contenu théorique :

- Notions sur les systèmes de numérisation et les codes ;
- Les fonctions logiques :
  - Rappel des fonctions élémentaires,
  - Théorèmes de DEMORGAN,
  - Formes canoniques de Shannon,
  - Simplification des expressions logiques algébriquement et graphiquement ( tableau de KARNAUGH).
- Systèmes de logique combinatoire
- Méthode de synthèse appliquée à des exemples à caractères industriels ;
- Fonctions intégrées de logique combinatoire :
  - (Codage, décodage, transcodage, circuits de transfert d'informations, circuits arithmétiques),
- Synthèse des systèmes de logiques combinatoires par l'utilisation des fonctions intégrées
- Technologie des circuits intégrés numériques : (Famille des circuits intégrés, TTL, CMOS, niveau d'intégration, boîtier « package », Alimentation, Niveaux logiques, Retards de propagations)

#### PROLONGEMENT :

- Les systèmes séquentiels

#### Bibliographie :

## Table des matières :

Avant propos .....	3
Fiche matière .....	4
Semestre 1 .....	6
Chapitre 1: Systèmes de numérations .....	7
Chapitre 2 : portes logiques et algèbre de Boole .....	19
Chapitre 3: circuit logiques combinatoires.....	27
Semestre 2.....	40
Chapitre 4 : bascules : R.S-R.S.H -J.K-D- T.....	41
Chapitre 5: compteurs et décompteurs .....	47
Chapitre 6: Les Registres .....	56
Bibliographie: .....	65
Sites Web: .....	65

# Semestre 1

## Chapitre 1: Systèmes de numérations

### I. Introduction :

On utilise généralement les systèmes de numération suivants: **Le système décimal, le système binaire, le système octal, le système hexadécimal.**

D'une manière générale, on peut exprimer un nombre (N) dans le système de numération de base B:

$$(N)_B = (a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0a_{-1}...a_{-m})_B = (a_{n-1}B^{n-1} + a_{n-2}B^{n-2} + ... + a_1B^1 + a_0B^0 + a_{-1}B^{-1} + ... + a_{-m}B^{-m})_B$$

Cette forme s'appelle la forme polynomiale.

**Exemple :**  $(2580,75)_{10}$  :

$$2580,75 = 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2} = 2000 + 500 + 80 + 0 + 0,7 + 0,05$$

### II. Différentes types de système de numération

#### 1. **Système Binaire :** $B = 2$ et $a_i \in \{0;1\}$

Dans le système binaire ( $B = 2$ ), pour exprimer n'importe quelle valeur on utilise uniquement deux symboles :  $\{0, 1\}$ .

**Exemple :**


$$(110100)_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = (52)_{10} \quad (110100)_2$$

$$\begin{array}{c} \text{Bit du poids plus fort } (2^5) \longleftarrow (2^0) \text{ Bit du poids plus faible} \\ \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ (110100)_2 \\ \uparrow \\ \text{bit} \end{array}$$


❖ **Conversion décimal  $\rightarrow$  binaire :**

 **Exemple 1: cas d'un nombre réel  $(19,25)_{10}$** 


Un nombre réel est constitué de deux parties :



 - La partie entière est transformée en effectuant des divisions successives.



 
- La partie fractionnelle est transformée en effectuant des multiplications successives par 2.



**Finalement :**  $(19,25)_{10} = (10011,01)_2$

**Exemple 2 :**

$$35,625 = (?)_2$$

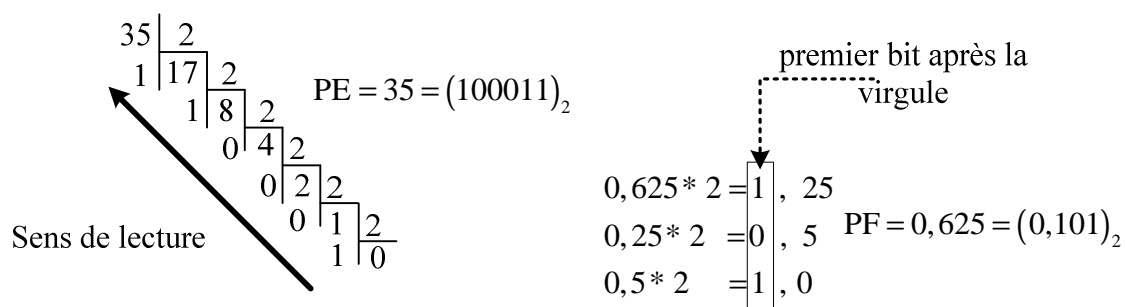

Donc:  $35,625 = (100011,101)_2$



### ❖ Conversion binaire → décimal :

Un nombre dans la base 2 peut être écrit aussi sous la forme polynomiale :

$$(10011,01)_2 = (?)_{10}$$

Cette conversion est assez simple puisque il suffit de faire le développement en polynôme de ce nombre dans la base B, et de faire la somme par la suite.

$$\begin{aligned} n=5 \Rightarrow (10011)_2 &= 1*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 + 0*2^{-1} + 1*2^{-2} \\ &= 16 + 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + \frac{1}{2^2} = 19,25 \end{aligned}$$

## 2. Système octal : $B = 8$ et $a_i \in \{0;1; \dots; 7\}$

**Exemple** :  $(23,2)_8 = 2*8^1 + 3*8^0 + 2*8^{-1} = (19,25)_{10}$

### ❖ Conversion décimal → octal $(19,25)_{10}$ :

19	8	
$r_0 \rightarrow 3$	2	8
$r_1 \rightarrow 2$	0	0

Quotient nul

$0,25 * 8 = 2,0$

premier bit après la virgule

$$\text{D'où } (19)_{10} = (23,2)_8$$

### ❖ Conversion octal → décimal

**Exemple** : Convertir le nombre octal  $(23,2)_8$  dans la base 10 :

$$(23,2)_8 = 2*8^1 + 3*8^0 + 2*8^{-1} = (19,25)_{10}$$

### ❖ Conversion octal → binaire :

En octal, chaque symbole de la base s'écrit sur **3 bits en binaire**.

L'idée de base est de remplacer chaque symbole dans la base octal par sa valeur en binaire sur 3 bits (éclatements sur 3 bits).

**Exemple** :  $(23,2)_8$

Chiffres octaux	2	3	,2
Equivalent binaire	010	011	,010

$$\text{D'ou } (23)_8 = (010011,010)_2$$

### ❖ Conversion : Binaire $\rightarrow$ Octal

L'idée de base est de faire des regroupements de 3 bits à partir du poids faible, par la suite remplacer chaque regroupement par la valeur octal correspondante.

**Remarque :** le regroupement se fait de droit à gauche pour la partie entière et de gauche à droite pour la partie fractionnelle.

**Exemple :**  $(10011,01)_2 = (?)_8$

$$(10011,01)_2 = (\underline{010} \underline{011}, \underline{010})_2 = (\underline{23}, \underline{2})_8$$

### 3. Système hexadécimal : $B = 16$ et $a_i \in \{0, 1, \dots, 9, A, B, C, D, E, F\}$

**Exemple :**  $(13,4)_{16} = 1 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 + 4 \cdot 16^{-1} = (19,25)_{10}$

### ❖ Conversion décimal $\rightarrow$ hexadécimal

❖ **Exemple :** Soit à convertir le nombre suivant en hexadécimal:  $(19,25)_{10} = (?)_{16}$

$$\begin{array}{rcl}
 19 \overline{) 16} & & \text{D'ou } (19)_{10} = (13)_{16} \\
 r_0 \rightarrow 3 & \begin{array}{l} 1 \\ 16 \end{array} & \\
 r_1 \rightarrow 1 & \underline{0} & \text{Quotient nul}
 \end{array}$$

$0,25 \cdot 16 = 4,0$ 
  
 premier bit après la virgule

$$(19,25)_{10} = (13,4)_{16}$$

### ❖ Conversion hexadécimal $\rightarrow$ décimal: $(13,4)_{16}$

$$(13,8)_{16} = 1 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 + 4 \cdot 16^{-1} = 19,5$$

### ❖ Conversion hexadécimal $\rightarrow$ binaire :

En Hexadécimal chaque symbole de la base s'écrit sur 4 bits, l'idée de base est de remplacer chaque symbole par sa valeur en binaire sur 4 bits (éclatement sur 4 bits).

❖ **Exemple :**  $(13,4)_{16}$

Chiffres hexadécimaux	1	3	,4
Equivalent binaire	0001	0011	,0100

$$(13,4)_{16} = (10011,01)_2$$

❖ **Conversion binaire  $\rightarrow$  hexadécimal**

L'idée de base est de faire des regroupements de 4 bits à partir du poids faible, par la suite remplacer chaque regroupement par la valeur hexadécimale correspondante.

❖ **Exemple :**  $(10011,01)_2 = (?)_{16}$

$$(10011,01)_2 = (\underline{0001}\underline{0011},\underline{0100})_2 = (\underline{13},\underline{4})_{16}$$

❖ **Conversion hexadécimal  $\rightarrow$  octal: (Passage par la base 2)**

**Exemple:**

Convertir le nombre hexadécimal  $(13,4)_{16} = (?)_8$

$$\begin{aligned} (13,4)_{16} &= (\underline{0001}\underline{0011},\underline{0100})_2 = (10011,01)_2 \\ &= (\underline{0100}\underline{11},\underline{010})_2 = (\underline{23},\underline{2})_8 \end{aligned}$$

### III. Les codes

En binaire, on distingue trois principaux systèmes de codage :

- ❖ Code binaire naturel : (1-2-4-8-...);
- ❖ Code binaire réfléchi : (code GRAY);
- ❖ Code décimal binaire (D.C.B) ou (B.C.D).
- ❖ Code alphanumériques.
- ❖ Code à barres.

#### 1. Code binaire naturel

Le code binaire naturel est le code dans lequel on exprime un nombre selon le système de numération binaire.

**Exemple :**  $n = 4\text{bits} \Rightarrow 2^n = 16$  : 16 combinaisons :

Décimal	Binaire naturel			
N	$2^3$	$2^2$	$2^1$	$2^0$
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

## 2. Binaire réfléchi (code Gray)

Pour le binaire réfléchi à chaque augmentation d'une unité du chiffre décimal, on a un seul bit du nombre binaire équivalent qui change de valeur par rapport au nombre binaire précédent.

**Exemple :**  $n = 4\text{bits} \Rightarrow 2^n = 16$  : 16 combinaisons :

Décimal	Binaire naturel				Binaire réfléchi			
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	<u>1</u>
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	<u>1</u>	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	<u>1</u>	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

❖ **Conversion binaire → réfléchi (Gray)**

La conversion d'un nombre binaire en binaire réfléchi, s'effectue suivant la méthode pratique suivante :

- Ecrire le nombre binaire à convertir.
- Reproduire le bit binaire de plus fort bit, pour obtenir celui du code réfléchi.
- Le reste des bits du code de réfléchi sont obtenus en additionnant les bits binaires deux à deux, à partir de la gauche, sans tenir compte de la retenue.

### Exemple 1:

Convertir en code réfléchi le nombre binaire suivant :  $(110100)_2 = (?)_G$

$$\begin{array}{cccccc}
 \text{Code binaire:} & 1 & \xrightarrow{+} & 1 & \xrightarrow{+} & 0 & \xrightarrow{+} & 1 & \xrightarrow{+} & 0 & \xrightarrow{+} & 0 \\
 & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\
 \text{Code réfléchi:} & 1 & & 0 & & 1 & & 1 & & 1 & & 0
 \end{array}$$

$$(110100)_2 = (101110)_{\text{Gray}}$$

### ❖ Conversion binaire réfléchi $\rightarrow$ binaire naturel

La conversion d'un nombre codé en réfléchi en un nombre binaire, s'effectue comme suit :

- Ecrire le nombre en réfléchi à convertir.
- Reproduire le bit de plus fort poids du nombre réfléchi, pour obtenir celui du code de binaire.
- Le reste des bits du code binaire sont obtenus en additionnant les bits sans retenue, deux à deux, à partir de la gauche, le bit du rang  $i$  du code binaire avec celui du rang  $i-1$ , est ainsi de suite.

### Exemple :

Convertir en code binaire le nombre codé en Gray suivant :  $(101110)_{\text{Gray}}$

$$\begin{array}{cccccc}
 \text{Code réfléchi:} & 1 & & 0 & & 1 & & 1 & & 1 & & 0 \\
 & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow & & \Downarrow \\
 \text{Code binaire:} & 1 & \xrightarrow{+} & 1 & \xrightarrow{+} & 0 & \xrightarrow{+} & 1 & \xrightarrow{+} & 0 & \xrightarrow{+} & 0
 \end{array}$$

### 3. Code Décimal codé binaire (B.C.D)

Dans ce code, le nombre décimal compris entre 0 et 9 est codé chiffre par chiffre par des combinaisons de quatre bit.

Décimal	BCD (8421)
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

**Exemple :** coder en BCD le nombre décimal 238 :

2      3      8      ← en décimal  
 0010   0011   1000   ← en BCD

$$238_{(10)} = (\underline{001000111000})_{\text{BCD}}$$

### 4. Les codes alphanumériques

- 26 caractères pour les lettres minuscules
- 26 caractères pour les lettres majuscules
- 10 pour les chiffres décimaux
- 30 pour les caractères spéciaux (><%\$+\_-...)

#### Table des caractères ASCII

Table ASCII standard (codes de caractères de 0 à 127)											
000	(nul)	016	► (dle)	032	sp	048	0	064	@	080	P
001	⊙ (soh)	017	◄ (dc1)	033	!	049	1	065	A	081	Q
002	⊕ (stx)	018	↕ (dc2)	034	"	050	2	066	B	082	R
003	♥ (etx)	019	≡ (dc3)	035	#	051	3	067	C	083	S
004	✦ (eot)	020	¶ (dc4)	036	\$	052	4	068	D	084	T
005	♣ (enq)	021	§ (nak)	037	%	053	5	069	E	085	U
006	♠ (ack)	022	— (syn)	038	&	054	6	070	F	086	V
007	• (bel)	023	‡ (etb)	039	'	055	7	071	G	087	W
008	▣ (bs)	024	↑ (can)	040	(	056	8	072	H	088	X
009	(tab)	025	↓ (em)	041	)	057	9	073	I	089	Y
010	(lf)	026	(eof)	042	*	058	:	074	J	090	Z
011	♂ (vt)	027	← (esc)	043	+	059	;	075	K	091	[
012	♀ (np)	028	L (fs)	044	,	060	<	076	L	092	\
013	(cr)	029	↔ (gs)	045	-	061	=	077	M	093	]
014	♫ (so)	030	▲ (rs)	046	.	062	>	078	N	094	^
015	✱ (si)	031	▼ (us)	047	/	063	?	079	O	095	
										111	o
										112	p
										113	q
										114	r
										115	s
										116	t
										117	u
										118	v
										119	w
										120	x
										121	y
										122	z
										123	{
										124	
										125	}
										126	~
										127	□

## 5. Code à barres :

Le code à barre qui figure sur la plupart des emballages des produits de consommation courante est la fiche d'identité du produit. Ce code imprimé sur l'emballage se présente sous la forme d'une étiquette rectangulaire collée. Il est composé de barres et d'espaces large ou étroits dont le nombre correspond à un ensemble de données numériques ou alphanumériques.



Le marquage comporte un certain nombre de barres verticales ainsi que 13 chiffres :

- Le 1er chiffre désigne le pays d'origine : 3 = France, 4 = Allemagne, 0 = U.S.A, Canada etc.
- Les cinq suivants sont ceux du code « fabricant »,
- Les six autres sont ceux du code de l'article,
- Le dernier étant une clé de contrôle.

## IV. Notion d'arithmétique binaire

## 1. Opérations arithmétiques

addition	retenue		soustraction	retenue
$0 + 0 = 0$	0		$0 - 0 = 0$	0
$0 + 1 = 1$	0		$0 - 1 = 1$	1
$1 + 0 = 1$	0		$1 - 0 = 1$	0
$1 + 1 = 0$	1		$1 - 1 = 0$	0

La méthode d'addition des nombres binaires signés, consiste à écrire les nombres positifs en binaire avec un bit de signe 0, et à remplacer les nombres négatifs par leur complément à 2 avant addition.

Si le résultat est positif, il est en notation binaire, s'il est négatif il est en notation complément à 2.

## 2. Représentation en complément à 2 :

- ❖ En notation en complément à 2 et avec n bits, on représente les nombres signés compris dans l'intervalle  $[-2^n, 2^{n-1}-1]$ .
- ❖ Pour revenir d'un nombre complémenté à 2 au nombre binaire initial, il faut de nouveau complémenter à 2.

$$N^* = \overline{N} + 1$$

### **Exemple :**

Le complément à 2 sur n=4 bits.

Décimal	Nombre binaire en complément à 2 $\left( N^* \right)$
0	0000
-1	1111
-2	1110
-3	1101
-4	1100
-5	1011
-6	1010
-7	1001



**a. Addition de deux nombres binaires :**a) **Exemple :** sur  $n=4$  bits (intervalle  $[-8, +7]$ )

$$7 + (-4) = 3$$

- Complément à 2 de 4 c.à.d.  $(-4)$

$$N = 4 = 0100 :$$

$$N^* = \overline{N} + 1 = 1011 + 1 = 1100$$

$$\begin{array}{r}
 0111 \leftarrow 7 \\
 + 1100 \leftarrow \text{Complément à 2 de 4} \\
 \hline
 10011 \leftarrow 3 \\
 \uparrow \\
 \text{Bit à rejeter}
 \end{array}$$

b) **Exemple :**  $-9 - 4 = -13$ Sur  $n=5$  bits : (intervalle  $[-16, +15]$ )

- Complément à 2 de 9 c.à.d.  $(-9)$ :

$$N = 9 = (01001)_2 :$$

$$N^* = \overline{N} + 1 = 10110 + 1 = 10111$$

- Complément à 2 de 4 c.à.d.  $(-4)$

$$N = 4 = 00100 :$$

$$N^* = \overline{N} + 1 = 11011 + 1 = 11100$$

$$\begin{array}{r}
 10111 \leftarrow \text{Complément à 2 de 9} \\
 + 11100 \leftarrow \text{Complément à 2 de 4} \\
 \hline
 110011 \leftarrow \text{Complément à 2 de 13} \\
 \uparrow \\
 \text{Bit à éliminer}
 \end{array}$$

## **b. Multiplication binaire :**

On multiplie les nombres binaires de la même façon qu'on multiplie les nombres décimaux. Si les nombres à multiplier sont négatifs, ce sont leurs compléments à 2 qui sont pris en compte avant la multiplication.

Si l'un des nombres est négatif, on prend son complément à 2 avant la multiplication, le résultat est le complément à 2 du produit cherché.

**Remarque importante :** il faut toujours vérifier que le résultat tient dans l'intervalle  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$  avec des nombres signés.

**Exemple :** effectuer l'opération suivante :

$$\begin{array}{r}
 011 \\
 \times 010 \\
 \hline
 000 \\
 011 \\
 000 \\
 \hline
 000110 = 110
 \end{array}$$

## **c. Division binaire $\left(\frac{a}{b}\right)$ :**

La méthode de division binaire est identique à celle de la division de deux nombres décimaux de gauche vers la droite.

**Exemple :**

$$\begin{array}{r|l}
 11 & 4 \\
 30 & 2,75 \\
 28 & \\
 \hline
 20 & \\
 0 & 
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r|l}
 1011 & 100 \\
 100 & 10,1100 \\
 \hline
 0011 & \\
 000 & \\
 \hline
 0110 & \\
 100 & \\
 \hline
 0100 & \\
 100 & \\
 \hline
 0000 & 
 \end{array}$$

## Chapitre 2 : portes logiques et algèbre de Boole

### I. Portes logiques de bases

Fonction	Schéma a contact	Symboles		Table de vérité et équation logique	Conclusion															
		Francais	American																	
NON/ NOT			Circuit intégré : 74LS04 	<table><tr><td>E</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table> $S = \overline{E}$	E	S	0	1	1	0	La sortie est égale à 1 si, et seulement si, l'entrée est à l'état 0.									
E	S																			
0	1																			
1	0																			
SOMME /OU/OR			Circuit intégré- 74LS32 	<table><tr><td>b</td><td>a</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> $S = a + b$	b	a	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	La sortie est égale à 1 si, et seulement si, une ou plusieurs entrées sont à l'état 1.
b	a	S																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
PRODUIT T/ET/ AND			Circuit intégré- 74LS08 	<table><tr><td>b</td><td>a</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> $S = a.b$	b	a	S	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	La sortie est égale à 1 si, et seulement si, toutes les entrées sont à l'état 1.
b	a	S																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		



Fonction	Schéma a contact	Symboles		Table de vérité et équation logique	Conclusion															
		Francais	American																	
NON-OU/NI/ NOR			Circuit intégré- 74LS02 	<table><tr><td>b</td><td>a</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> $S = \overline{a \cdot b} = \overline{a + b}$ $= a \downarrow b$	b	a	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	La sortie est égale à '1', si et seulement si, toutes les entrées sont à l'état '0'.
b	a	S																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		
NI-exclusif / XNOR( coïncidence)			Circuit intégré- 74LS00 	<table><tr><td>b</td><td>a</td><td>S</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> $S = a / b$	b	a	S	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	La sortie est à l'état 0, si et seulement si, toutes les entrées sont à l'état 1.
b	a	S																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		

### 3. Propriétés des fonctions universelles

Fonction NI/NOR	Fonction NAND/ON
$\overline{a \cdot b} = \overline{b \cdot a} \Rightarrow a \downarrow b = b \downarrow a$ <b>Commutative</b>	$a / b = b / a$ car: $\overline{a + b} = \overline{b + a}$ <b>Commutative</b>
$a \downarrow b \downarrow c \neq (a \downarrow b) \downarrow c \neq a \downarrow (b \downarrow c)$ <b>Non Associative</b>	$(a / b) / c \neq a / (b / c) \neq a / b / c$ <b>Non Associative</b>

#### Vérification :

- $a \downarrow b \downarrow c = \overline{a + b + c} = \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$
- $(a \downarrow b) \downarrow c = \overline{(\overline{a + b}) + c} = \overline{(\overline{a + b})} \cdot \overline{c} = (a + b) \cdot \overline{c} = a\overline{c} + b\overline{c}$
- $a \downarrow (b \downarrow c) = \overline{a + (\overline{b + c})} = \overline{a} \cdot \overline{(\overline{b + c})} = \overline{a} \cdot (b + c) = \overline{a}b + \overline{a}c$

Donc :  $\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \neq a\overline{c} + b\overline{c} \neq \overline{a}b + \overline{a}c$

### III .Propriétés de l'algèbre de Boole

Pour effectuer tout calcul booléen on utilise un ensemble de propriétés:

<b>Commutativité</b>	$a.b = b.a$ $a + b = b + a$
<b>Associativité</b>	$a + b + c = a + (b + c) = (a + b) + c$ $a.b.c = a(b.c) = (a.b).c$
<b>Distributivité</b>	$a.(b + c) = a.b + a.c$ $(a + b)(a + c) = a + b.c$
<b>Idempotence</b>	$a + a + a + a = a$ $a.a...a = a$

- $a + 1 = 1$
- $a + \bar{a} = 1$
- $a\bar{a} = 0$
- $a + \bar{a}b = a + b$                        $(a + b = a + b(a + \bar{a}) = a + ab + \bar{a}b = a + \bar{a}b)$

### Théorèmes de DE MORGAN

► **Théorème 1 :** Le complément d'un produit de variables est égal à la somme des compléments des variables :  $\overline{a.b} = \bar{a} + \bar{b}$

► **Théorème 2 :** Le complément d'une somme de variables est égal au produit des compléments des variables :  $\overline{a + b} = \bar{a}.\bar{b}$

### Remarque :

Le théorème de DE MORGAN peut être généralisé à plusieurs variables :

$$\overline{a + b + c + \dots + z} = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c}...\bar{z}$$

$$\overline{abc\dots z} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + \dots + \bar{z}$$

### IV .Simplification des équations logiques

Minimiser une fonction revient à diminuer le nombre de terme qui intervient dans sa définition et ainsi on réduit le nombre de circuits nécessaires à sa réalisation.

### a. Méthode algébrique de simplification

Il s'agit d'appliquer les théorèmes et les propriétés de l'algèbre de Boole pour obtenir une expression plus simple de la fonction.

#### Exemple :

Simplifier les fonctions logiques suivantes par la méthode algébrique :

$$F_1 = a + \bar{a}.b$$

$$F_2 = ab + a\bar{b} + \bar{a}b$$

$$F_3 = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}b + a\bar{b}$$

#### Solution :

$$F_1 = a + \bar{a}.b = (a + \bar{a})(a + b) = a + b$$

$$F_2 = ab + a\bar{b} + \bar{a}b = (b + \bar{b})a + \bar{a}b = a + \bar{a}b = a + b$$

$$F_3 = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}b + a\bar{b} = \bar{a}(\bar{b} + b) + a\bar{b} = \bar{a} + \bar{a}b = \bar{a} + b$$

### b. Simplification a l'aide du tableau de Karnaugh

Le tableau de Karnaugh permet de simplifier les fonctions logiques par des groupements de cases adjacentes affectés par 1 ou 0.

Pour obtenir la forme minimale d'une fonction logique par l'utilisation des tableaux de Khrnaugh, il faut respecter les règles suivantes :

- On ne peut regrouper que  $2^n$  cases: c.à.d. (2, 4, 8,...)
- Grouper le maximum de cases.
- Respecter les adjacents est les symétries.
- Réaliser le minimum de groupements.

**Exemple 1:**

$n = 2$ ; Entrées : a et b ;  $2^2 = 4$  cases

	a	0	1
b	0	0	1
1	1	1	1

$$S = a + b$$

$n = 3$ ; Entrées a, b et c ;  $2^3 = 8$  cases

	ba	00	01	11	10
c	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	0

$$S = \bar{c} + a$$

$n = 4$ ; Entrées a, b ; c et d :  $2^4 = 16$  cases

ba\dc	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

$$S = ac + \bar{c}bd + \bar{a}bd + bdc$$

**Exemple 2:**

$$S = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bcd + a\bar{b}\bar{d} + a\bar{b}c$$

		ba			
		00	01	11	10
dc	00	1	1	0	1
	01	1	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

$$S = \bar{b}\bar{d} + ac$$

**Exemple 3: (Remplissage du Tableau de Karnaugh à partir de la table de vérité)**

Soit la table de vérité d'un détecteur des chiffres impairs compris entre 0 et 9 :



N°	d	c	b	a	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	1

		$2^1 2^0$				
		ba				
		0	1	3	2	
$2^3 2^2$		dc	00	01	11	10
0	00	0	1	1	0	
4	01	0	1	1	0	
12	11	$\phi$	$\phi$	$\phi$	$\phi$	
8	10	0	1	$\phi$	$\phi$	

$F = a$

## V. Formes canoniques

Une fonction est sous **forme canonique** (ou **normale**) si chaque terme contient toutes les variables. L'écriture sous forme canonique est unique.

### Exemple :

Soit la table de vérité d'un détecteur des chiffres impairs compris entre 0 et 7 :

N°	c	b	a	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

 **1<sup>ère</sup> forme canonique** : somme de produits (groupement des « 1 »)

$$F = f(a, b, c) = \sum(1, 3, 5, 7) = \overline{a}\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c} + abc$$


$$F = \underbrace{\overline{a}\overline{b}c}_{\uparrow} + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c} + abc$$

**Minterme**

**Remarque 1:** A partir de la **1ère Forme canonique** on peut facilement représenter la fonction F par des opérateurs **NAND** seulement.

$$F = \overline{a}\overline{b}c + a\overline{b}c + a\overline{b}\overline{c} + abc = \overline{\overline{a}\overline{b}c} / \overline{a\overline{b}c} / \overline{a\overline{b}\overline{c}} / \overline{abc} =$$

$$= (a / \overline{b} / \overline{c}) / (a / \overline{b} / c) / (a / \overline{b} / \overline{c}) / (a / b / c) = (a / b / c) / (a / b / \overline{c}) / (a / \overline{b} / c) / (a / \overline{b} / \overline{c})$$

 **Deuxième forme canonique :** produit de sommes (groupement des « 0 »)

$$\overline{F} = f(a, b, c) = \sum(0, 2, 4, 6) = \overline{a}\overline{b}\overline{c} + \overline{a}b\overline{c} + a\overline{b}\overline{c} + \overline{a}b\overline{c}$$

$$\overline{\overline{F}} = \overline{\overline{a}\overline{b}\overline{c} + \overline{a}b\overline{c} + a\overline{b}\overline{c} + \overline{a}b\overline{c}} = (\overline{\overline{a}\overline{b}\overline{c}})(\overline{\overline{a}b\overline{c}})(\overline{a\overline{b}\overline{c}})(\overline{\overline{a}b\overline{c}}) = (a + b + c)(a + \overline{b} + c)(a + b + \overline{c})(a + \overline{b} + \overline{c})$$

$$F = \underbrace{(a + b + c)}_{\uparrow} (a + \overline{b} + c)(a + b + \overline{c})(a + \overline{b} + \overline{c})$$

**Maxterme**

**Remarque 2:** A partir de la **2ème Forme canonique** on peut facilement représenter la fonction F par des opérateurs **NOR** uniquement :


$$\begin{aligned} F &= (a + b + c)(a + \overline{b} + c)(a + b + \overline{c})(a + \overline{b} + \overline{c}) = \overline{\overline{a + b + c}} \downarrow \overline{\overline{a + \overline{b} + c}} \downarrow \overline{\overline{a + b + \overline{c}}} \downarrow \overline{\overline{a + \overline{b} + \overline{c}}} \\ &= (a \downarrow b \downarrow c) \downarrow (a \downarrow \overline{b} \downarrow c) \downarrow (a \downarrow b \downarrow \overline{c}) \downarrow (a \downarrow \overline{b} \downarrow \overline{c}) \end{aligned}$$

## Chapitre 3: circuit logiques combinatoires

### I. Additionneur :
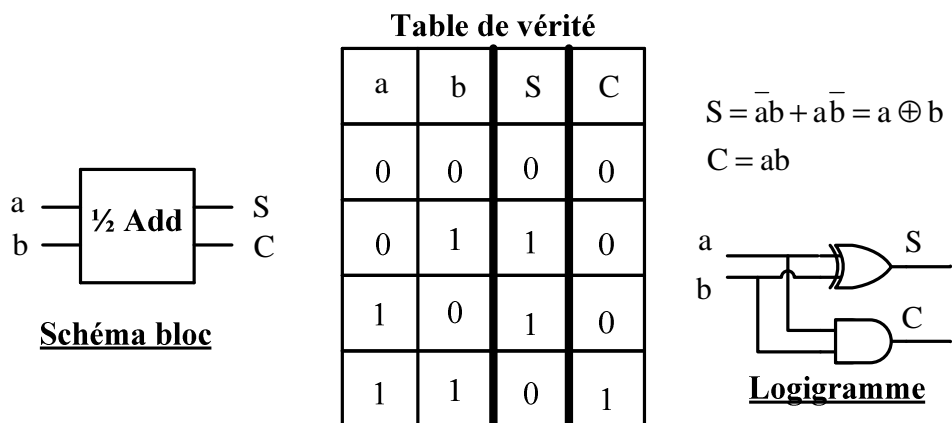
#### 1) Demi-additionneur


Un demi-additionneur fournit la somme  $S$  et la retenue  $C$  de deux bits  $a$  et  $b$  sans tenir compte de la retenue de l'étage précédent.



#### 2) Additionneur :

L'additionneur complet est le circuit de base pour effectuer la somme de nombres de plusieurs bits.

Table de vérité				
a	b	$C_i$	S	$C_{i+1}$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

L'expression de la somme S est alors :

$$S = \bar{a}\bar{b}C_i + \bar{a}b\bar{C}_i + a\bar{b}\bar{C}_i + abC_i$$

$$= C_i(\bar{a}\bar{b} + ab) + \bar{C}_i(\bar{a}b + a\bar{b}) = C_i(a \oplus b) + \bar{C}_i(a \oplus b)$$

$$S = C_i \oplus (a \oplus b)$$


L'expression de la retenue  $C_{i+1}$  est alors :

$$C_{i+1} = \bar{a}bC_i + a\bar{b}C_i + ab\bar{C}_i + abC_i$$

$$= C_i(\bar{a}b + a\bar{b}) + ab(\bar{C}_i + C_i) = C_i(a \oplus b) + ab$$

$$C_{i+1} = ab + C_i(a \oplus b)$$

 Ce qui conduit au schéma logique relatif à l'additionneur complet :




**Logigramme d'un additionneur**
 
### 3) Additionneur parallèle à deux nombres:

A partir des additionneurs il est facile d'effectuer l'addition de deux nombres binaires à n bits. Cette addition est réalisée par la mise en cascade de n additionneur complets, comme le montre le montage de la figure ci-dessous, il s'agit d'un additionneur parallèle, parce qu'on additionne toutes les colonnes en même temps.

$$\begin{array}{r}
 C_{n-1} \dots C_1 C_0 \\
 a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0 \\
 + \\
 b_{n-1} \dots b_2 b_1 b_0 \\
 \hline
 S_n S_{n-1} \dots S_2 S_1 S_0
 \end{array}$$



**Additionneur parallèle de deux nombres binaire à N bits**

### 4) Soustracteur :

**Exemple :**  $a - b$

Table de vérité


a	b	D	C
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$D = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$

$$C = \bar{a}b$$

**Remarque 1 :** La soustraction se résume à une opération d'addition, si on exprime les nombres négatifs selon la notation en complément à 2.

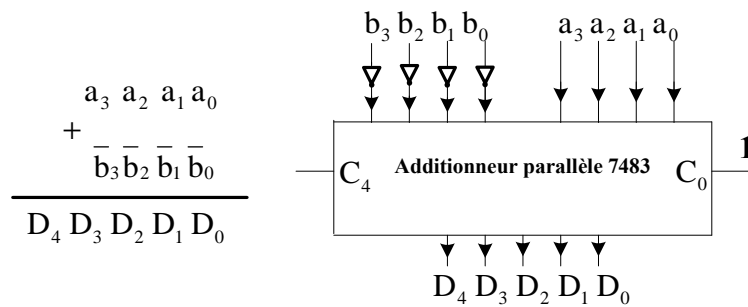Pour effectuer cette soustraction en utilisant l'additionneur 7483, il faut tout d'abord effectuer le complément à 2 de  $b_3 b_2 b_1 b_0$ , pour cela on prend le complément à 1 à l'aide des inverseurs et on ajoute ensuite 1 au bit de poids le plus faible à  $C_0$



Soustracteur à l'aide de l'additionneur 7483

## II. Comparateur

### a) Comparateur de deux nombres binaires à 1 bit

Soient deux nombres binaires à 1 bit  $a$  et  $b$ , le comparateur permet d'affirmer que  $a$  est supérieur (S), inférieur (I) ou égal (E) à  $b$ .

**Table de vérité**


a	b	S(>)	I(<)	E(=)
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

**Logigramme**

$$S = a\bar{b}$$

$$I = \bar{a}b$$

$$E = \bar{a}\bar{b} + ab = a \oplus b$$

 **Comparateur de deux nombres binaires à 1 bit****b) Comparateur de deux nombres binaires à n bits**

Pour comparer deux nombres binaires de n bits, il faut effectuer une comparaison bit par bit, en commençant par les bits de poids le plus fort, s'ils sont égaux on passe aux bits de poids immédiatement inférieur et ainsi de suite....etc.

Soit A et B les deux nombres à n bits

$$A = a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0 \text{ et } B = b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0$$

**❖ (A=B)**

Il faut que l'on ait :

$$(a_{n-1} = b_{n-1}) \text{ et } (a_{n-2} = b_{n-2}) \dots \text{ et } (a_1 = b_1) \text{ et } (a_0 = b_0)$$

Donc l'équation booléenne de E est :

$$E = (\bar{a}_{n-1} \oplus \bar{b}_{n-1})(\bar{a}_{n-2} \oplus \bar{b}_{n-2}) \dots (\bar{a}_0 \oplus \bar{b}_0)$$

**❖ (A>B)**

$$(a_{n-1} > b_{n-1}) \Rightarrow (S_{n-1} = 1) \quad \text{Ou} \quad (a_{n-1} = b_{n-1}) \text{ et } (a_{n-2} > b_{n-2}) \Rightarrow (S_{n-2} = 1)$$

.....

$$\text{Ou} (a_{n-1} = b_{n-1}) \text{ et } (a_{n-2} = b_{n-2}) \dots \text{et} (a_1 = b_1) \text{ et } (a_0 \neq b_0) \Rightarrow (S_0 = 1)$$

Donc l'équation booléenne de S est :

$$S = a_{n-1} \bar{b}_{n-1} + (\overline{a_{n-1} \oplus b_{n-1}}) a_{n-2} \bar{b}_{n-2} + \dots + (\overline{a_{n-1} \oplus b_{n-1}}) \dots (\overline{a_1 \oplus b_1}) a_0 \bar{b}_0$$

$$\diamond \underline{(A < B)}$$


En utilisant le même raisonnement que précédent on a :

$$I = \bar{a}_{n-1} b_{n-1} + (\overline{a_{n-1} \oplus b_{n-1}}) \bar{a}_{n-2} b_{n-2} + \dots + (\overline{a_{n-1} \oplus b_{n-1}}) \dots (\overline{a_1 \oplus b_1}) \bar{a}_0 b_0$$

### Exercice d'application

**Comparateur de deux nombres à deux bits (n=2) :**

$$A = a_1 a_0 \text{ et } B = b_1 b_0$$

 

Déterminez les expressions de :

a)  $E = 1$  si  $(A = B)$

b)  $S = 1$  si  $(A > B)$

c)  $I = 1$  si  $(A < B)$

### Eléments de corrections

a)  $E = (\overline{a_1 \oplus b_1}) (\overline{a_0 \oplus b_0})$

b)  $S = a_1 \bar{b}_1 + (\overline{a_1 \oplus b_1}) a_0 \bar{b}_0$

c)  $I = \bar{a}_1 b_1 + (\overline{a_1 \oplus b_1}) \bar{a}_0 b_0$



### III. Codeurs et décodeurs

#### 1) Codeur :

Un codeur (encodeur) est un circuit logique qui possède  $2^n$  voies d'entrée dont une seule active et n voies de sortie.

Un codeur (encodeur) est une "boîte noire", avec  $2^n$  entrées, dont un seul est active à la fois, et n sorties. L'état des sorties indique quelle entrée est active.

 


Schéma fonctionnel d'un Codeur

**Exemple :** Codeur B.C.D:

Entrée à 1	Sorties		
	$S_2$	$S_1$	$S_0$
$E_0$	0	0	0
$E_1$	0	0	1
$E_2$	0	1	0
$E_3$	0	1	1
$E_4$	1	0	0
$E_5$	1	0	1
$E_6$	1	1	0
$E_7$	1	1	1

**Table de vérité du codeur B.C.D**


Les équations logiques associées se déduisent facilement à partir de la table de vérité :

On a alors :

$$S_0 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7$$

$$S_1 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7$$

$$S_2 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$$

 

## 2) Codeur de priorité :


Dans le cas où plusieurs entrées seraient simultanément activées, on fait appel à un codeur de priorité pour éviter toute ambiguïté. C'est un dispositif qui réalise le codage du numéro le plus élevé dans le cas où plusieurs entrées seraient actionnées.

Chiffre décimal	Entrées							Sorties		
	$E_7$	$E_6$	$E_5$	$E_4$	$E_3$	$E_2$	$E_1$	$S_2$	$S_1$	$S_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	0	0	0	1	X	0	1	0
3	0	0	0	0	1	X	X	0	1	1
4	0	0	0	1	X	X	X	1	0	0
5	0	0	1	X	X	X	X	1	0	1
6	0	1	X	X	X	X	X	1	1	0
7	1	X	X	X	X	X	X	1	1	1

Table de vérité du codeur de priorité B.C.D
 
## 3) Décodeur :

Un décodeur est un circuit numérique qui possède  $n$  entrées et  $2^n$  sorties. Pour chacune des combinaisons possibles des entrées, seule une ligne de sortie est validée (soit à un niveau haut, soit à un niveau bas selon le type de décodeur).



### Synthèse d'un décodeur :

Entrées			Sorties							
C	B	A	S <sub>7</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>
0	0	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0
0	1	0	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0	0
0	1	1	0	0	0	0	<b>1</b>	0	0	0
1	0	0	0	0	0	<b>1</b>	0	0	0	0
1	0	1	0	0	<b>1</b>	0	0	0	0	0
1	1	0	0	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0
1	1	1	<b>1</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Table de vérité d'un décodeur 3 bits**

On en déduit :

$$S_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}, S_1 = \overline{A}\overline{B}C, S_2 = \overline{A}B\overline{C}, S_3 = \overline{A}BC, S_4 = A\overline{B}\overline{C}, S_5 = A\overline{B}C, S_6 = AB\overline{C}, S_7 = ABC$$


### III. Transcodeurs

Un transcodeur est un dispositif qui permet de faire passer une information écrite dans le code  $C_1$  à un code  $C_2$ .

Les deux plus importantes applications des transcodeurs sont : la conversion de code et l'affichage par segments.
 
#### Exemple 1: Transcodeur BCD-7 segments

Les dix chiffres 0 à 9 sont affichés au moyen d'un dispositif appelé afficheur 7 segments lumineux qui sont des diodes électroluminescentes(DEL)



Afficheur à 7 ségment

**Exemple 2 :** transcodeur à deux bits : **Binaire-Gray**.

La table de vérité est donnée sur la figure ci-dessous

$B_1$	$B_0$	$G_1$	$G_0$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0

Table de vérité d'un transcodeur 2 bits Binaire-Gray

On déduit :  $G_0 = B_1$  et  $G_1 = \overline{B_1}B_0 + B_1\overline{B_0} = B_0 \oplus B_1$

**Exemple 3 :**(transcodeur Gray-binaire) :

Chercher le circuit logique **transcodeur Gray-binaire** qui permet de convertir le code **gray** à 4 bits,  $(G_3G_2G_1G_0)$ , en code **binaire**  $(B_3B_2B_1B_0)$  (utiliser un tableau).

1) Montrer en utilisant le tableau de Karnaugh que :

$$B_0 = G_3 \oplus G_2 \oplus G_1 \oplus G_0$$

$$B_1 = G_3 \oplus G_2 \oplus G_1$$

$$B_2 = G_3 \oplus G_2$$

$$B_3 = G_3$$

2) Tracer le logigramme de ce transcodeur.

## V. Multiplexeur et Démultiplexeur

### 1. Multiplexeur

Un multiplexeur est un circuit logique ayant :

- ❖ n fils d'adresse.
- ❖  $2^n$  fils d'entrée
- ❖ Une seule sortie S.


 


Schéma fonctionnel d'un multiplexeur

 **Exemple :** Synthèse d'une fonction logique à l'aide d'un multiplexeur :



Synthèse d'une fonction logique à l'aide d'un multiplexeur


Les variables A B et C sont raccordées respectivement à  $S_0$   $S_1$  et  $S_2$

$$Z = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC$$
 
## 2. Démultiplexeur

Un démultiplexeur est un circuit logique ayant :

- ❖ n fils d'adresse.
- ❖  $2^n$  fils de sortie
- ❖ Une seule entrée.




## IV Unité arithmétique et logique(U.A.L) :74181
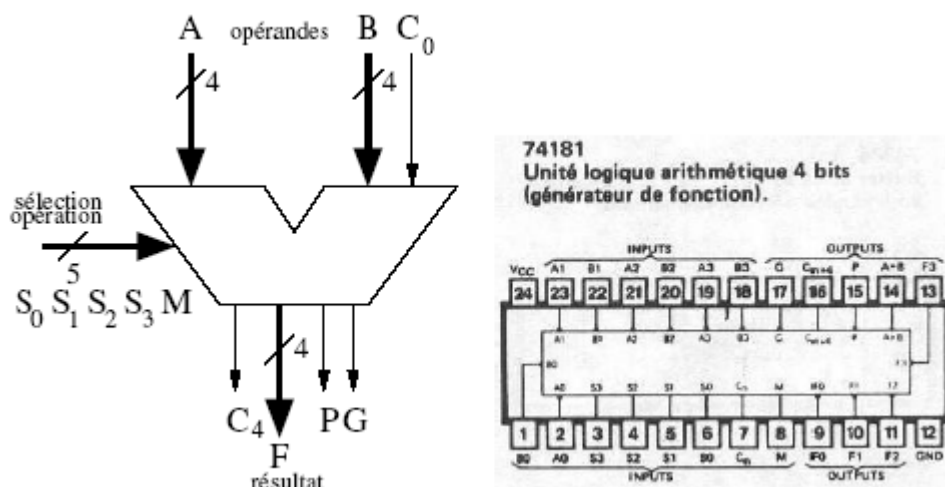
### Fonctionnement de l'U.A.L 74181

L'unité arithmétique et logique, abrégé **UAL** (ALU, Arithmetic Logic Unit en anglais), est l'organe de l'ordinateur chargé d'effectuer les calculs. Le plus souvent, l'UAL est incluse dans l'unité centrale ou le microprocesseur.

C'est un circuit intégré capable d'effectuer des opérations logiques ou arithmétiques sur des mots de 4 bits :



Il dispose de :

- ❖ Huit entrées relatives aux deux nombres binaires à traiter  $A = A_3A_2A_1A_0$  et  $B = B_3B_2B_1B_0$
- ❖ Une entrée de retenue  $C_n$
- ❖ Cinq entrées de sélections  $S_3S_2S_1S_0$  complétées par une entrée  $M$ 
  - Si  $M=1$ , l'U.A.L effectue une opération logique selon le code de sélection.
  - Si  $M=0$ , l'U.A.L effectue une opération arithmétique selon le code de sélection.
- ❖ Quatre sorties  $F = F_3F_2F_1F_0$  pour afficher le résultat de sortie.
- ❖ Une sortie de la retenue  $C_{n+4}$ .
- ❖ L'U.A.L comprend un comparateur qui met la sortie  $A=B$ , chaque fois que les entrées  $A$  et  $B$  sont égales et cela indépendamment du résultat  $F$ .
- ❖ Deux sorties relatives aux termes de propagation  $\overline{P}$  (ou  $X$ ) et de génération  $\overline{G}$  (ou  $Y$ ).

# Semestre 2




## Chapitre 4 : bascules : R.S-R.S.H -J.K-D- T

### 1) Introduction

- ❖ La bascule est l'élément de base de la logique séquentielle.
- ❖ Une bascule est un circuit bistable (deux états stables) pouvant prendre deux états logiques : 0 et 1.
- ❖ L'état de la bascule peut-être modifié en agissant sur une ou plusieurs entrées.
- ❖ Le nouvel état de la bascule dépend non seulement des combinaisons des entrées mais également de l'état précédent : la bascule a la capacité de conserver son état (état des sorties) : elle est utilisée comme mémoire.


### 2) BASCULE ASYNCHRONE (R-S)

#### Symbole et table de vérité

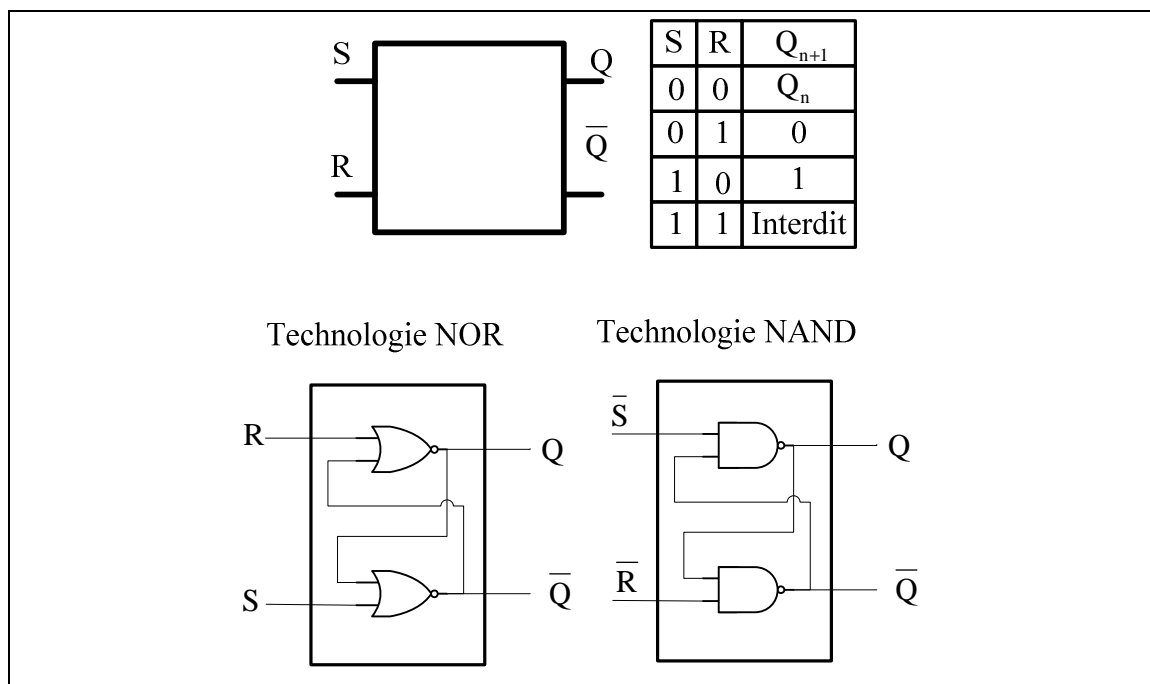
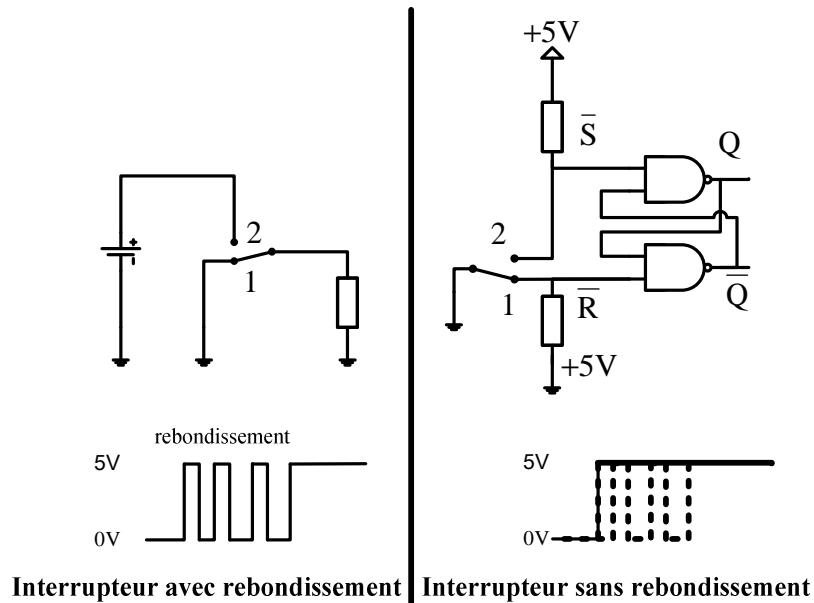
#### Application : (anti-rebond)


Pour éviter les rebondissements on insère un circuit anti-rebond à base des bascules RS immédiatement après l'interrupteur de commande.


 
### 3. Bascules synchrones :


La bascule RS ne permet pas de contrôler les instants de commutations des sorties  $Q$  et  $\bar{Q}$ . Une bascule synchrone sera pilotée par un signal externe sera piloté Horloge et qui lui délivre des impulsions périodiques. On dit que qu'il y a synchronisation des basculements sur les impulsions d'horloge.


Toutes les bascules synchrones disposent d'une entrée d'horloge H ou T (trigger) ou CLK et d'une ou deux entrée de donnés.


 
#### a. Bascule synchrone RSH

L'état de sortie est toujours déterminé par les entrées R et S mais s'apparaît qu'au moment ou se produit la transition dans le signal d'horloge.




 

SET: mise à 1  
CLR: mise à 0


**Bascule RSH**

Chronogramme pour le front montant :

 
 
### b. Bascule synchrone JK

La bascule JK est une mémoire bistable commandée par deux entrées J : (entrée d'enclenchement) et K : (entrée de déclenchement) Cette bascule élimine la condition indéterminée de la bascule précédente(SR) en effet si  $JK=11$  on aura  $Q_{n+1} = \overline{Q_n}$ .




SET et CLR sont :

- ❖ Des entrées de forçages asynchrones.
- ❖ Actives niveau bas.
- ❖ SET : forçages à 1
- ❖ CLR forçages à 0

H	J	K	$Q_n$
0	$\emptyset$	$\emptyset$	$Q_{n-1}$
$\uparrow$	0	0	$Q_{n-1}$
$\uparrow$	0	1	0
$\uparrow$	1	0	1
$\uparrow$	1	1	$\overline{Q}_{n-1}$

Table de vérité

 

### c. Bascule synchrone D

La bascule D synchrone est une mémoire bistable commandée par une seule entrée. Elle recopie la valeur de D sur  $Q_n$  à chaque front d'horloge.


 


Table de vérité


SET et CLR sont :

 
- ❖ Des entrées de forçages asynchrones.
- ❖ Actives niveau bas.
- ❖ SET : forçage à 1
- ❖ CLR forçage à 0



 
#### d. Bascule synchrone T

Cette bascule est commandée par une seule entrée T (timing), elle change d'état à chaque front d'horloge.



 

 **Application :** On peut réaliser une bascule T synchrone à partir de la bascule JK ou de la bascule D. Ces bascules jouent le rôle d'un diviseur par 2 de fréquence.



La **bascule JK** est la plus évoluée, son rôle est essentiel au comptage. C'est une bascule RS maître esclave avec une rétroaction croisée entre les sorties et les entrées. Elle permet d'effectuer du comptage et de prépositionné, par ses entrées J et K, le départ du comptage et son arrêt.

## Chapitre 5: compteurs et décompteurs

### 1) Compteur asynchrone

Un compteur asynchrone est constitué de plusieurs bascules en cascade. La première bascule reçoit le signal d'horloge CLK, le deuxième reçoit comme signal d'horloge le signal de sortie de la bascule précédente et ainsi de suite.


#### a) Compteur à cycle complet :

**Exemple 1 :** Compteur asynchrone modulo 4, avec des bascules JK à front descendant.

La capacité de comptage (**N**) fixe le nombre de bascules (**n**) :  $2^{n-1} < N \leq 2^n$

$$N = 4 = 2^{n=2} \Rightarrow n=2 \text{ bascules.}$$


Bascules à front **descendant** donc  $H_0 = H$  Et  $H_i = Q_{i-1}$

 


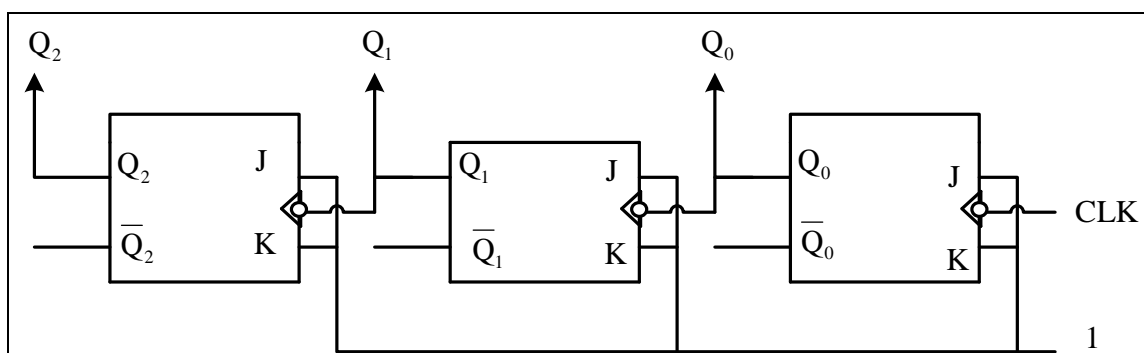**Exemple 2 :** Compteur asynchrone modulo 8, avec des bascules JK à front descendant.

Le nombre de bascules:  $2^{n-1} \leq N \leq 2^n \Rightarrow N = 8 = 2^{n=3}$

Bascules à front **descendant** donc  $H_0 = H = CLK$  Et  $H_i = Q_{i-1}$



 

### Remarque :

Pour les Bascules à front montant  $H_0 = H$  Et  $H_i = \overline{Q_{i-1}}$

### b) Décompteur asynchrone

Dans les décompteurs asynchrones l'information à décompter est reliée à l'entrée d'horloge de la première bascule.


- Si le front est descendant alors la sortie  $\overline{Q}$  de la première bascule est reliée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante est ainsi de suite ;
- Si le front est montant alors la sortie  $Q$  de la première bascule est reliée à l'entrée d'horloge de la bascule suivante est ainsi de suite.

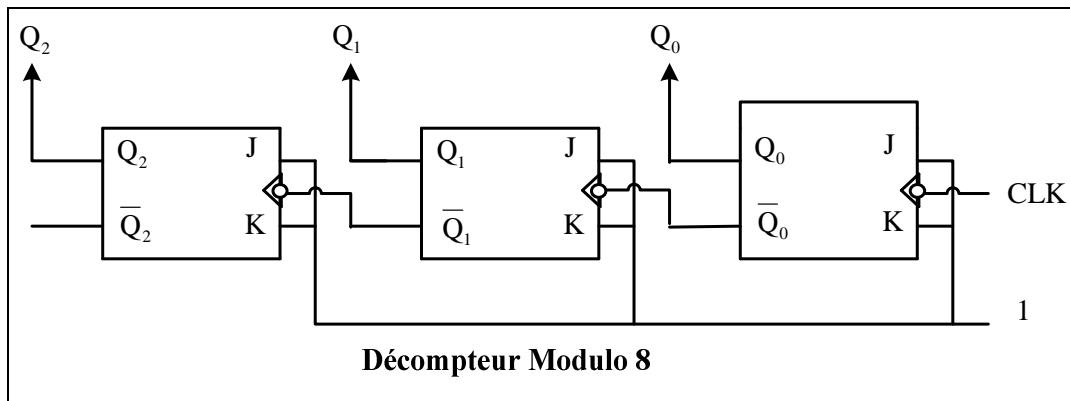**Exemple :** décompteur asynchrone modulo (N=8) à base de bascule JK

Bascule : JK à front descendant


$$H_0 = H \text{ Et } H_i = \overline{Q_{i-1}}$$






### 3) Compteurs asynchrones en circuit intégrés

- Compteur asynchrone décimal (7490) :**

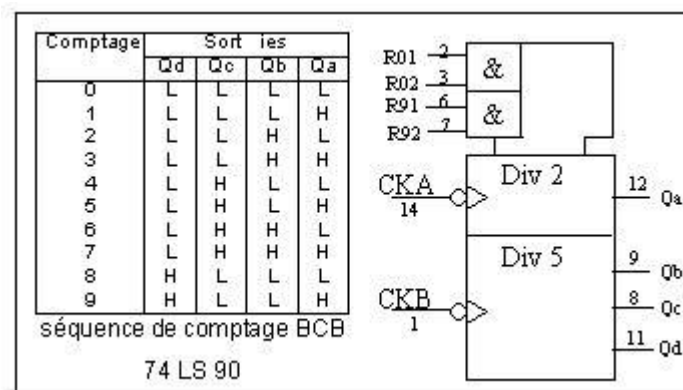

- Compteur asynchrone 7493**

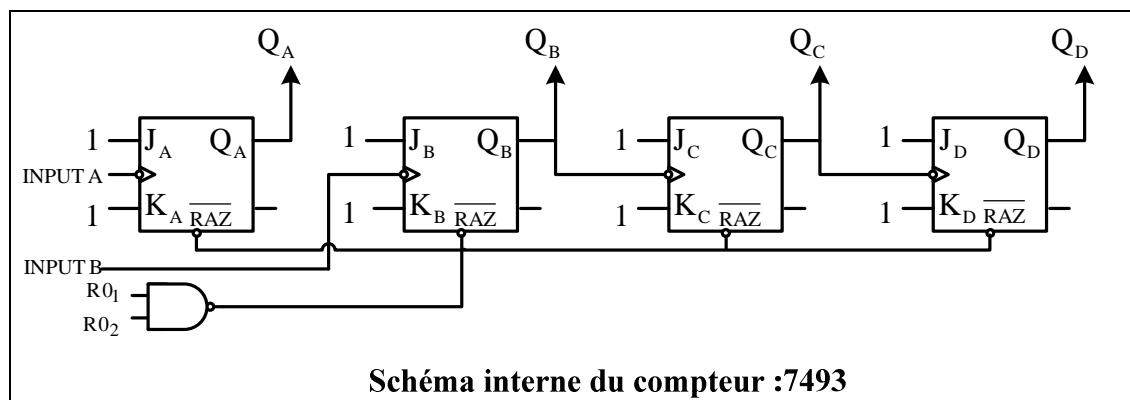Ce compteur peut fonctionner en diviseur par 8 (MODULO 8) en présentant l'horloge sur l'entrée INPUTB ou en diviseur par 16 en présentant l'horloge sur l'entrée INPUT A et en reliant la sortie  $Q_A$  à l'entrée INPUT B.



Une remise à zéro générale asynchrone du compteur est possible grâce aux entrées  $R0_1$  et  $R0_2$ . Pour cela les deux entrées  $R0_1$  et  $R0_2$  doivent être simultanément à «1».

Entrées asynchrone		sorties			
$R0_1$	$R0_2$	$Q_D$	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$
1	1	0	0	0	0
0	×	comptage			
×	0	comptage			

#### 4) Compteur synchrone

Pour ce type de compteur une horloge commune est appliquée simultanément à toutes les entrées des différentes bascules.

La capacité de comptage ( $N$ ) fixe le nombre de bascules ( $n$ ) :  $2^{n-1} \leq N \leq 2^n$

##### a) Synthèse d'un compteur synchrone

La table d'excitation de la bascule JK.

$Q_n$	$Q_{n+1}$	J	K
0	0	0	Ø
0	1	1	Ø
1	0	Ø	1
1	1	Ø	0

Ø = 0 ou 1

Table d'excitation de la bascule JK

La synthèse d'un compteur synchrone consiste à calculer chaque entrée des bascules constituant le compteur afin de conditionner leurs évolutions lors de la prochaine impulsion d'horloge.

A l'instant, les sorties des bascules du compteur sont à l'état  $Q_n$ , quelles sont les valeurs à appliquer aux entrées  $J_i$  et  $K_i$  pour qu'à l'impulsion d'horloge suivante, les sorties prennent les valeurs de  $Q_{n+1}$  imposées par le cycle de comptage désiré.

**Exemple1** : compteur synchrone modulo-4.

La table d'excitation permet la détermination des entrées  $J_i$  et  $K_i$  à appliquer pour obtenir les sorties avant l'impulsion d'horloge.

Etats présents(n)		Etats futurs(n+1)		Entrées: $(J_i, K_i)$			
$Q_B$	$Q_A$	$Q'_B$	$Q'_A$	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$
0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1

$\emptyset = 0 \text{ ou } 1$

$J_A = 1$

$K_A = 1$

$J_B = Q_A$

$K_B = Q_A$

**Exemple 2** : compteur synchrone modulo-8

N°	n			n+1			Entrées: ( $\emptyset = 0$ ou 1)					
	$Q_C$	$Q_B$	$Q_A$	$Q'_C$	$Q'_B$	$Q'_A$	$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$	$J_C$	$K_C$
0	0	0	0	0	0	1	1	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0	$\emptyset$
1	0	0	1	0	1	0	$\emptyset$	1	1	$\emptyset$	0	$\emptyset$
2	0	1	0	0	1	1	1	$\emptyset$	$\emptyset$	0	0	$\emptyset$
3	0	1	1	1	0	0	$\emptyset$	1	$\emptyset$	1	1	$\emptyset$
4	1	0	0	1	0	1	1	$\emptyset$	0	$\emptyset$	$\emptyset$	0
5	1	0	1	1	1	0	$\emptyset$	1	1	$\emptyset$	$\emptyset$	0
6	1	1	0	1	1	1	1	$\emptyset$	$\emptyset$	0	$\emptyset$	0
7	1	1	1	0	0	0	$\emptyset$	1	$\emptyset$	1	$\emptyset$	1

Cherchons l'expression booléenne de chaque entrée  $J_i$  et  $K_i$  en utilisant le diagramme de Karnaugh :

$Q_B Q_A$ $Q_C$	00	01	11	10
0	1	$\emptyset$	$\emptyset$	1
1	1	$\emptyset$	$\emptyset$	1

$J_A = 1$

$Q_B Q_A$ $Q_C$	00	01	11	10
0	$\emptyset$	1	1	$\emptyset$
1	$\emptyset$	1	1	$\emptyset$

$K_A = 1$

$Q_B Q_A$ $Q_C$	00	01	11	10
0	0	1	$\emptyset$	$\emptyset$
1	0	1	$\emptyset$	$\emptyset$

$J_B = Q_A$

$Q_B Q_A$ $Q_C$	00	01	11	10
0	$\emptyset$	$\emptyset$	1	0
1	$\emptyset$	$\emptyset$	1	0


$K_B = Q_A$

$\begin{array}{c} Q_B Q_A \\ \backslash \\ Q_C \end{array}$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

$$J_C = Q_A Q_B$$

$Q_B Q_A \backslash Q_C$	00	01	11	10
0	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
1	0	0	1	0

$$K_C = Q_A Q_B$$

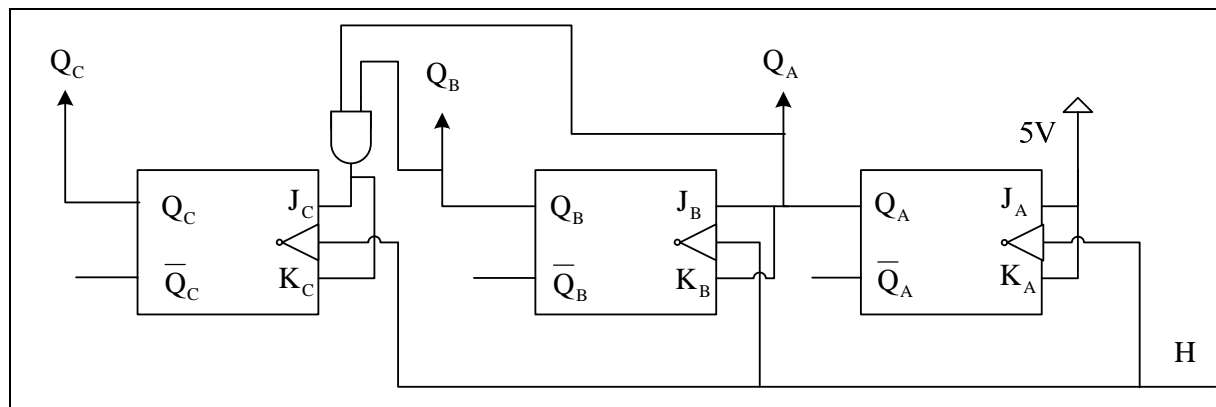

Dans le cas d'un compteur synchrone, toutes les bascules changent d'état en même temps c'est-à-dire quelles sont synchrones sur le front descendant du signal d'horloge.



### 3) Compteurs synchrone en circuit intégrés

Le catalogue en circuits intégrés contient plusieurs types de compteurs synchrones. On résume dans le tableau les compteurs synchrones de la série qui sont les plus utilisés.

Référence	Type	Chargement	Réversible	Mise en cascade
74190	B.C.D	Asynchrone	Oui	Asynchrone ou synchrone
74191	Hexadécimal			
74192	B.C.D			Asynchrone
74193	Hexadécimal			
74160	B.C.D	Synchrone	Non	Synchrone
74161	Hexadécimal			

## Exemples de compteurs synchrone de la famille 74
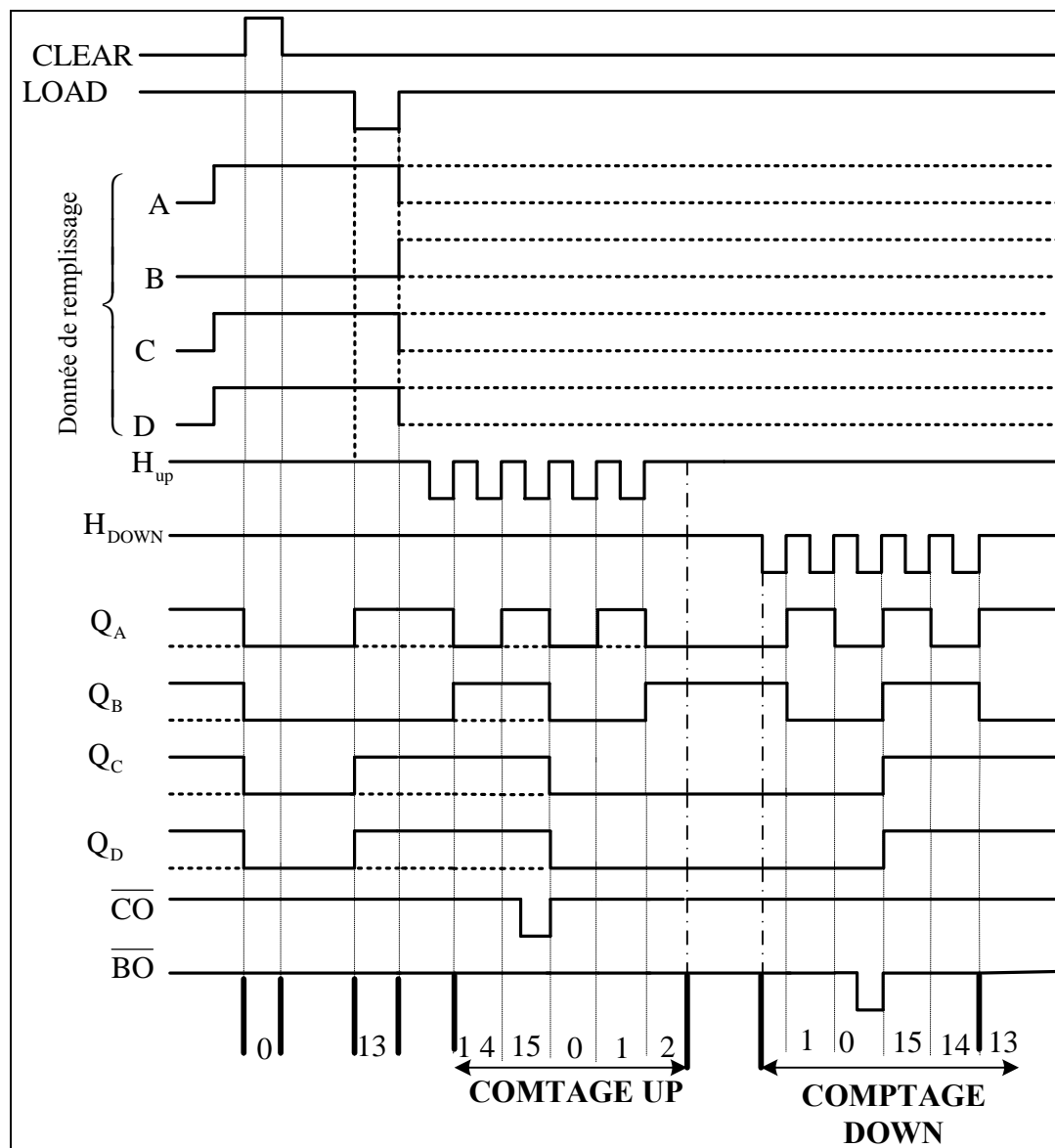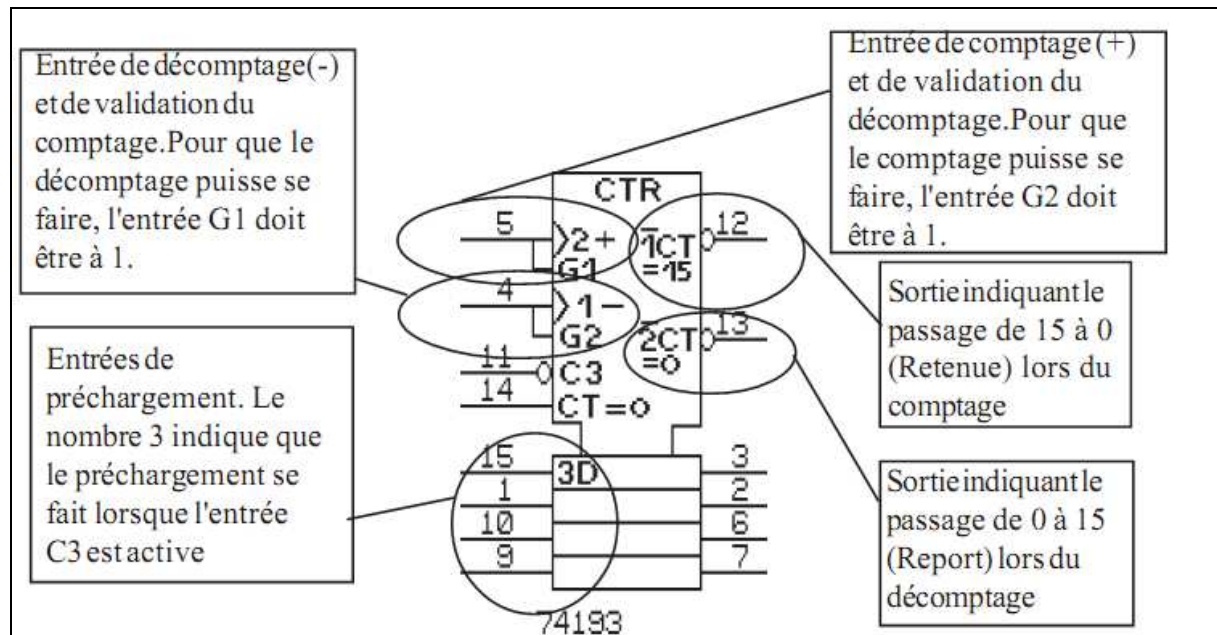
### EXEMPLE D'UN COMPTEUR PROGRAMMABLE LE 74193 :



Un compteur décompteur programmable comporte :

- des entrées de contrôle pour
  - ❖ le pré-chargement (associée à A, B, C, D)
  - ❖ le comptage UP
  - ❖ le décomptage : DOWN
  - ❖ la remise à zéro : CLEAR
  - ❖ une entrée LOAD de remplissage.
- Des sorties ( $Q_A$ ,  $Q_B$ ,  $Q_C$ ,  $Q_D$ )
- $\overline{CO}$  Sortie indiquant le passage de 15 à 0 (Retenue) lors du comptage
- $\overline{BO}$  Sortie indiquant le passage de 0 à 15 (Report) lors du décomptage

## Chapitre 6: Les Registres

### I. Principe

Un registre est un ensemble de bascules, synchronisées par la même horloge qui permet la mémorisation de  $n$  bits en même temps. Il existe dans un ordinateur plusieurs variétés de registres, les registres parallèles, les registres à décalage (décalage à droite ou décalage à gauche) les registres séries.

Les bascules de type D sont les plus utilisées pour construire des registres de différents types en fonction de la disposition des entrées et des sorties des bascules :

Les registres à entrée série/sortie série, à entrée série/sortie parallèle, à entrée parallèle/sortie parallèle, à entrée parallèle/sortie série.


On distingue deux types de registres :

- Registre à décalage
- Registre de mémorisation
 
### II. Registre de mémorisation (Registre parallèle)

Un registre de mémorisation (ou registre de données) est un registre capable de réaliser la fonction de mémorisation en emmagasinant une information binaire sous forme d'un mot de  $n$  bits.

Voici un exemple de registre à  $n$  entrées parallèles ( $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ ) et à  $n$  sorties parallèles ( $s_0, s_1, \dots, s_{n-1}$ ) construit avec des bascules de type D :



Examinons le fonctionnement de ce « registre » :

- C'est un registre parallèle à  $n$  bits :



- La ligne H fournit le signal d'horloge, et permet de charger les n bits
- La ligne w permet de lire l'information sur n bits
  - ✓ Lorsque  $w=0$  on a ( $s_0=0, s_1=0, s_{n-1}=0$ )
  - ✓ Lorsque  $w=1$  on a ( $s_0=Q_0, s_1=Q_1, \dots, s_{n-1}=Q_{n-1}$ )


### III. Registre à décalage

Un registre à décalage est un registre ayant la possibilité de décaler à droite ou à gauche ou réversible son contenu.

Ce type de registre est principalement utilisé comme mémoire d'information dynamique ; la fonction de décalage consiste de faire glisser l'information de chaque cellule élémentaire dans une autre cellule élémentaire adjacente.
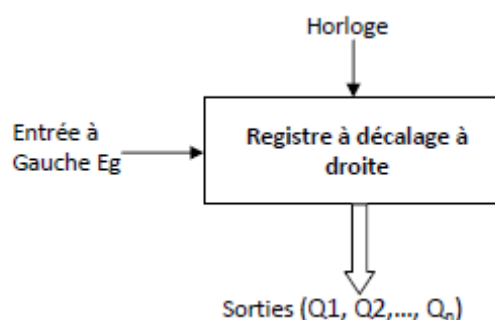
#### III.1. Registre à décalage à droite

Il est composé de n bascules interconnectées de façon à ce que l'état logique de la sortie  $Q_i$  de la  $i^{\text{ème}}$  bascule soit reproduit à la sortie  $Q_{i+1}$  de la  $(i+1)^{\text{ème}}$  bascule quand un signal d'horloge est appliqué à l'ensemble des bascules. Ce type de registre à décalage possède une seule entrée à gauche  $E_g$  et n sorties ( $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ).



**Exemple :** Registre à décalage à droite formé de quatre bascules type D à front montant.

Les expressions algébriques des variables des variables d'entrée :

$$Q_i = Q_{i+1}^+ \text{ : (Caractéristique du décalage à droite)}$$


$$Q_{i+1}^+ = D_{i+1} \text{ : (Caractéristique de la bascule D)}$$

(A partir de ces deux égalités, on déduit que :  $D_{i+1} = Q_i$ )

D'où :


- $D_4 = Q_3$
- $D_3 = Q_2$
- $D_2 = Q_1$
- $D_1 = E_g$

Le circuit :

 
 
### III .2. Registre à décalage à gauche

Il est composé de  $n$  bascules interconnectées de façon à ce que l'état logique de la sortie  $Q_{i+1}$  de la  $(i+1)^{\text{ème}}$  bascule soit reproduit à la sortie  $Q_i$  de la  $i^{\text{ème}}$  bascule quand un signal d'horloge est appliqué à l'ensemble des bascules. Ce type de registre à décalage possède une seule entrée à droite **Ed** et  $n$  sorties ( $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ).



**Exemple :** Registre à décalage à gauche formé de quatre bascules type D à front montant.

Les expressions algébriques des variables des variables d'entrée :

Nous avons :

Les expressions algébriques des variables des variables d'entrée :

$$Q_{i+1} = Q_i^+ \text{ (Caractéristique du décalage à gauche)}$$

$$Q_i^+ = D_i \text{ (Caractéristique de la bascule D)}$$


(A partir de ces deux égalités, on déduit que :

$$D_i = Q_{i+1}$$

D'où :


- $D_1 = Q_2$
- $D_2 = Q_3$
- $D_3 = Q_4$
- $D_4 = E_d$

Le circuit :

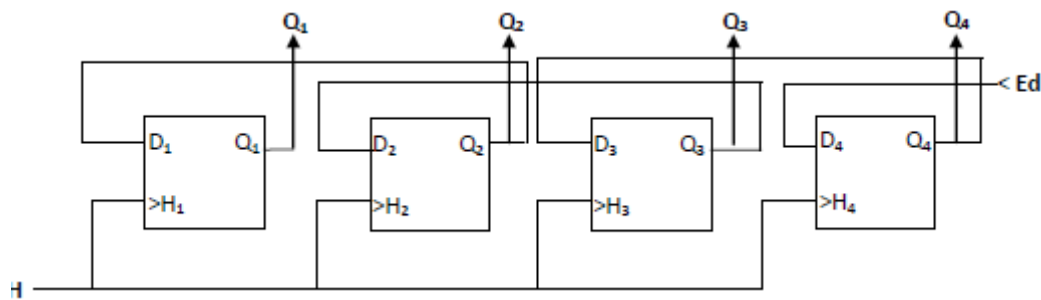
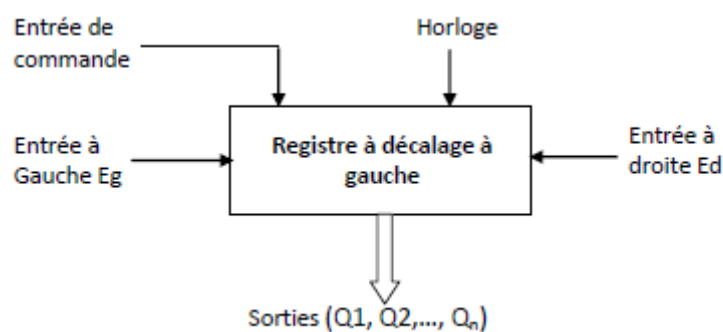
### III.3. Registre à décalage réversible

C'est la composition des deux registres précédents en ajoutant une entrée supplémentaire pour la sélection du sens de décalage. Ce type de décalage possède  $n$  sorties ( $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ) et deux entrées **Ed** et **Eg** telles que **Ed** est l'entrée à droite et **Eg** est l'entrée à gauche.



**Exemple :** Registre à décalage à gauche ou à droite formé de quatre bascules type D à front montant.

Un tel registre possède une entrée de commande  $x$  pour la sélection du sens de décalage, telle que :

- ✓  $x=0$ , correspond au décalage à droite
- ✓  $x=1$ , correspond au décalage à gauche

Rappelons que :

- ✓ Les équations d'un registre à décalage à droite, formé de 4 bascules D à front montant sont :
  - $D_4 = Q_3$
  - $D_3 = Q_2$
  - $D_2 = Q_1$
  - $D_1 = E_g$
- ✓ Les équations d'un registre à décalage à gauche, formé de 4 bascules D à front montant sont :
  - $D_1 = Q_2$
  - $D_2 = Q_3$
  - $D_3 = Q_4$

➤  $D_4 = E_d$


D'après la table de vérité :

$x$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
0	$E_g$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
1	$Q_2$	$Q_3$	$Q_4$	$E_d$

Les équations d'un registre à décalage à droite ou à droite, formé de 4 bascules D à front montant sont :

- $D_1 = \bar{x} \cdot E_g + x \cdot Q_2$
- $D_2 = \bar{x} \cdot Q_1 + x \cdot Q_3$
- $D_3 = \bar{x} \cdot Q_2 + x \cdot Q_4$
- $D_4 = \bar{x} \cdot Q_3 + x \cdot E_d$

Le circuit :

 


#### IV. Différents types de registres à décalage

On distingue quatre (04) types de registres à décalage :

- Registre à entrée parallèle/ sortie parallèle (Parallel In - Parallel Out) : PIPO
- Registre à entrée série/sortie série (Serial In Serial Out) : SISO
- Registre à entrée série/sortie parallèle (Serial In - Parallel Out) : SIPO
- Registre à entrée parallèle/ sortie série (Parallel In - Serial Out) : PISO

 
##### 1) Registres à entrées parallèles /sorties parallèles « PIPO »

Dans ce type de registre, l'information est introduite en un seul bloc et récupérée de la même façon.




Ce type de registre est aussi appelé registre tampon. Il est souvent utilisé pour la mémorisation de données de durée brève ou pour le transfert de données.
 
## 2) Registres à entrées séries/sorties séries «SISO»



 Dans ce type de registre, l'information est introduite bit par bit à l'entrée de la première bascule et se propagent à travers le registre à chaque impulsion d'horloge, pour sortir par la dernière bascule, c'est donc une sortie série.




### Remarques :


En rebouclant la sortie de la dernière bascule sur l'entrée de la première, on obtient ce qu'on appelle un "**compteur en anneau**". Pour charger une donnée 4 bits initiale sur les entrées D des bascules, il faut ajouter une logique de commande composée de quelques portes supplémentaires. Cette donnée se retrouver cycliquement sur les mêmes bascules.

En rebouclant la sortie complémentée  $\bar{Q}$  de la dernière bascule sur l'entrée de la première, on obtient ce que l'on appelle un "**compteur Johnson**". Ce compteur possède un modulo égal à  $2n$ , où  $n$  est le nombre de bascules.
 
### 3) Registres à entrées séries/sortie parallèle « SIPO »



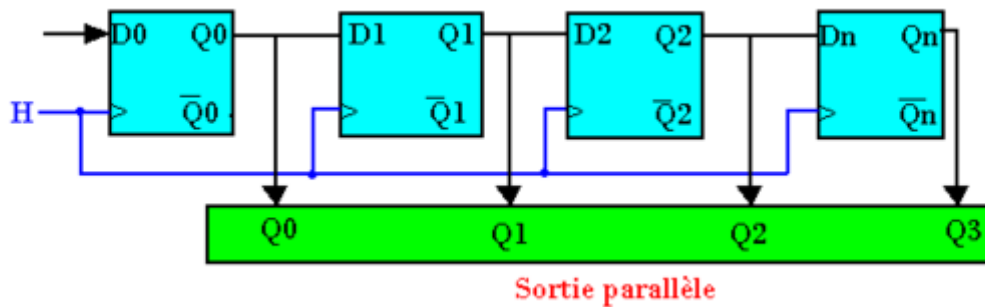C'est un type de registre dans lequel les données arrivent en série (bit par bit) et ressortent en parallèle (en un seul bloc).




La transmission parallèle des informations d'un registre à un autre est la plus facile. La transmission série utilise peu d'éléments donc peu coûteux.
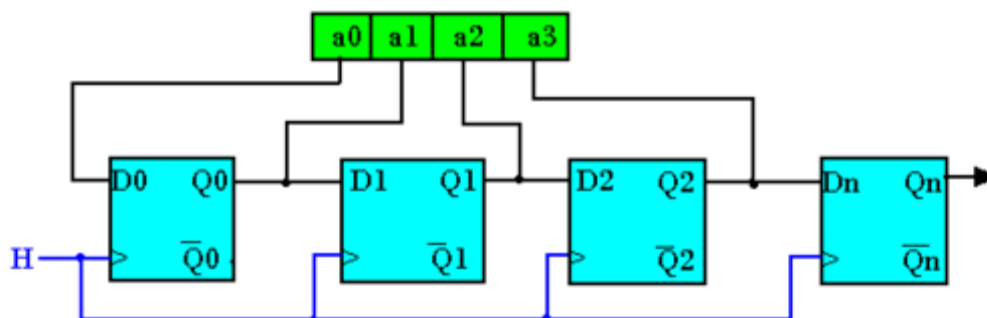
### 4) Registres à entrées parallèles/ sortie série « (PISO) »

Dans ce type de registre, l'information ou la donnée est introduite en un seul bloc, mais ne peut être récupérée que bit par bit.

Ces registres peuvent être utilisés pour faire une transformation parallèle-série des données.




## V. Registres universels

Il existe des circuits intégrés regroupant les quatre types de registres présentés ci-dessus.

Ils permettent les modes de fonctionnement suivants :

- chargement et lecture parallèles,
- chargement série et décalages à droite ou à gauche, lecture série ou parallèle,
- chargement parallèle et décalages à droite ou à gauche, lecture série ou parallèle.

 Par exemple, le circuit intégré de référence 74194 possède la représentation symbolique suivante :



Les entrées A, B, C, D sont les entrées parallèles. Les entrées SL et SR sont respectivement les entrées/sorties séries gauches et droites. Les entrées S0 et S1 permettent de choisir le mode de fonctionnement de ce registre (blocage, décalage à droite, décalage à gauche, chargement parallèle). L'entrée CLR (active sur niveau bas) permet une remise à zéro asynchrone des sorties. L'entrée CLK est l'entrée horloge de synchronisation. Les sorties sont QA, QB, QC, QD.

## VI. Application des registres

Un registre permet de mémoriser de façon temporaire un mot de N bits en attendant son traitement ultérieur. Chacune de ses bascules permet de mémoriser 1 bit.

Les registres sont utilisés dans les microprocesseurs pour des mémorisations temporaires des données.

Un registre de huit bits est constitué de 8 bascules synchronisées par la même horloge.

Un registre est un circuit permettant :

- de stocker une information binaire,
- de transférer une information dans certaines conditions,
- de faire des traitements simples sur les éléments binaires comme des décalages ou des rotations.
- Deux types de registres (PISO et SIPO) sont utilisés dans les liaisons séries ; ils forment la base des modems. Par exemple, si on veut transmettre une information

entre deux ordinateurs distants de quelques dizaines de mètres. Transmettre l'information en parallèle nécessite beaucoup de fils et très coûteux. La solution est alors d'utiliser un registre PISO pour envoyer les bits sur une seule ligne. Au bout de laquelle, un registre SIPO reçoit ces bits et reconstitue des octets qui sont transmis à l'ordinateur de destination.



### Bibliographie:

- [1] : Circuits Numériques Théorie et Applications. v Auteur : Ronald J. Tocci. Editeur : Reynald Goulet inc. Année : 1996. ISBN : 2-89377-108-4.
- [2] : Cours et Problèmes d'Electronique Numérique. Auteur : Jean-Claude Laffont, Jean-Paul Vabre. Editeur : Edition Marketing. Année : 1986. ISBN :
- [3] : Logique Combinatoire et Technologie. Auteurs : Marcel Gindre, Denis Roux. Editeur : BELIN. Année : 1984. ISBN : 2-7011-0857-8.
- [4] : Systèmes Numériques. Auteurs : Jaccob Millman, Arvin Grabel. Editeur : McGRAW-HILL. Année : 1989. ISBN : 2-7042-1182-5.
- [5] : Electronique Numérique. Auteurs : Rached Tourki. Editeur : Centre de publication Universitaire. Année : 2005. ISBN : 9973-37-019-8.
- [6] : Support de cours de Systèmes Logiques. Auteurs : Mohamed Habib BOUJMIL. Année : 2004/2005.
- [7] : Support Pédagogique de Systèmes Logiques.{ Auteurs : Fedia DOUIRI. Année : 2011/2012.

### Sites Web:

<http://didier.villers.free.fr/STI-2D/tronc-commun-activites.htm>

<http://pageperso.lif.univ->

[mrs.fr/~severine.fratani/enseignement/lib/exe/fetch.php?media=archi:td4-](http://mrs.fr/~severine.fratani/enseignement/lib/exe/fetch.php?media=archi:td4-)

[seq.pdf](#)

<http://users.polytech.unice.fr/~fmuller/doc/ens/Peip2-SujetTP.pdf>

<http://ensa-mecatronic.e->

[monsite.com/medias/files/compteurs-cor.pdf](http://monsite.com/medias/files/compteurs-cor.pdf)

<http://sebastien.bernard.free.fr/cours-tp-td->

[exo/TD-E-Logique-sequentielle-Fonction-Comptage.pdf](http://exo/TD-E-Logique-sequentielle-Fonction-Comptage.pdf)

[http://ressource.electron.free.fr/cours/Exercice\\_de\\_logique\\_sequentielle.pdf](http://ressource.electron.free.fr/cours/Exercice_de_logique_sequentielle.pdf)